

**FIGURA 3-1** Exemplos de tabelas –verdade para circuitos de: (a) duas entradas, (b) três entradas e (c) quatro entradas.

Saída

Entradas

A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



(a)

(b)


(c)

FIGURA 3-2 (a) Tabela-verdade que define a operação OR; (b) símbolo de uma porta OR de duas entradas.


OR

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a)

 

**FIGURA 3-3** Símbolo e tabela-verdade para uma porta OR de três entradas.

 

A	B	C	$x = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

**FIGURA 3-4** Exemplo do uso de uma porta OR em um sistema de alarme.

 


FIGURA 3-5 Exemplo 3-2.

 
 


FIGURA 3-6 Exemplos 3-3a e 3-3b.

 
 


FIGURA 3-7 (a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND

A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a)

 


FIGURA 3-8 Tabela-verdade e símbolo para uma porta AND de três entradas.

A	B	C	$x = ABC$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 


FIGURA 3-9 Exemplo 3-4.

 
 
 


FIGURA 3-10 Exemplos 3-5a e 3-5b.

 


**FIGURA 3-11** (a) Tabela-verdade; (b) símbolo para o INVERSOR (circuito NOT); (c) exemplos de formas de ondas.


INVERSOR

A	$x = \bar{A}$
0	1
1	0

(a)



(b)

 

(c)

FIGURA 3-12 Um circuito lógico e suas expressões Booleanas.

 


FIGURA 3-13 Circuito lógico cuja expressão requer parênteses.



 


FIGURA 3-14 Circuitos com INVERSORES.


 


(a)

 


(b)

FIGURA 3-15 Mais exemplos.

  

**FIGURA 3-16** Determinando o nível lógico da saída a partir de um diagrama do circuito.

 

**FIGURA 3-17** Construindo um circuito lógico a partir de uma expressão Booleana.


 
 


FIGURA 3-18 Exemplo 3-7.

 

**FIGURA 3-19** (a) Símbolo de porta NOR; (b) Circuito equivalente; (c) Tabela-verdade.

 


FIGURA 3-20 Exemplo 3-8.



 
 


FIGURA 3-21 Exemplo 3-9.

 

**FIGURA 3-22** (a) Símbolo da porta NAND; (b) Circuito equivalente; (c) Tabela-verdade .

 

		AND		NAND	
A	B	AB		$\overline{AB}$	
0	0	0		1	
0	1	0		1	
1	0	0		1	
1	1	1		0	

(c)

FIGURA 3-23 Exemplo 3-10.

 


FIGURA 3-24 Exemplos 3-11 e 3-12.



 



FIGURA 3-25 Teoremas para uma única variável.

 

**FIGURA 3-26** (a) Circuitos equivalentes relativos ao teorema (16); (b) símbolo alternativo para a função NOR.

 

(a)

 

(b)

**FIGURA 3-27** (a) Circuitos equivalentes relativos ao teorema (17); (b) símbolo alternativo para a função NAND.



 
 


FIGURA 3-28 Exemplo 3-17.

 

**FIGURA 3-29** As portas NAND podem ser usadas para implementar qualquer função booleana.

 

**FIGURA 3-30** As portas NOR podem ser usadas para implementar qualquer operação booleana.

 


FIGURA 3-31 CIs disponíveis para o Exemplo 3-18.


 


FIGURA 3-32 Implementações possíveis para Exemplo 3-18.

 

**FIGURA 3-33** Símbolos-padrão e alternativos para várias portas lógicas e para o inversor.



 


FIGURA 3-34 Interpretação dos dois símbolos da porta NAND.

 

(a)

 
A saída vai para o nível BAIXO apenas quando todas as entradas forem para o nível ALTO.



(b)


A saída vai para o nível ALTO quando qualquer entrada for para o nível BAIXO.

FIGURA 3-35 Interpretação dos dois símbolos da porta OR.

 

(a)



 
A saída vai para o nível BAIXO quando todas as entradas forem para o nível BAIXO.



(b)

A saída vai para o nível ALTO quando qualquer entrada for para o nível ALTO.

**FIGURA 3-36** (a) Circuito original usando símbolos-padrão NAND; (b) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-ALTO; (c) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-BAIXO; (d) Tabela-verdade.

   

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(d)

FIGURA 3-37 Exemplo 3-20.



 


FIGURA 3-38 Exemplo 3-21.

 

(a)

 

(b)

FIGURA 3-39 Exemplo 3-22.


 


FIGURA 3-40 Exemplo 3-23.

 

**FIGURA 3-41** Símbolos lógicos-padrão: (a) tradicional; (b) IEEE/ANSI.

 


FIGURA 3-42

 
 


FIGURA 3-43

 


FIGURA 3-44

 


FIGURA 3-45

 


FIGURA 3-46

 


FIGURA 3-47

 


FIGURA 3-48

