

UNIVASF

Eng. de Computação

Laboratório de Eletrônica Digital

Prof.: José Valentim dos Santos Filho

Pré-Relatório/ Relatório #5

## **Contadores**

**Utilizando o CI 74LS161 disponível no laboratório, implemente:**

**a-) Um contador módulo 16.**

**b-) Um contador BCD.**

**OBS: Não esqueça de pesquisar e levar o datasheet do CI 74LS161 para aula de laboratório.**